

## Unser Experiment

Protokoll: Welches Material leitet den Strom?







Gruppe 1



Leitet den Strom  
Der Stromkreis ist geschlossen.



Leitet den Strom nicht  
Der Stromkreis ist nicht  
geschlossen.

		
		
		
		
		
		
Eigene Idee		
Eigene Idee		

## Unser Experiment

Protokoll: Welches Material leitet den Strom?







Gruppe 2



Leitet den Strom  
Der Stromkreis ist geschlossen



Leitet den Strom nicht  
Der Stromkreis ist nicht  
geschlossen

		
		
		
		
		
		
Eigene Idee		
Eigene Idee		

## Unser Experiment

Protokoll: Welches Material leitet den Strom?

Gruppe



Leitet den Strom  
Der Stromkreis ist geschlossen.



Leitet den Strom nicht  
Der Stromkreis ist nicht  
geschlossen.
